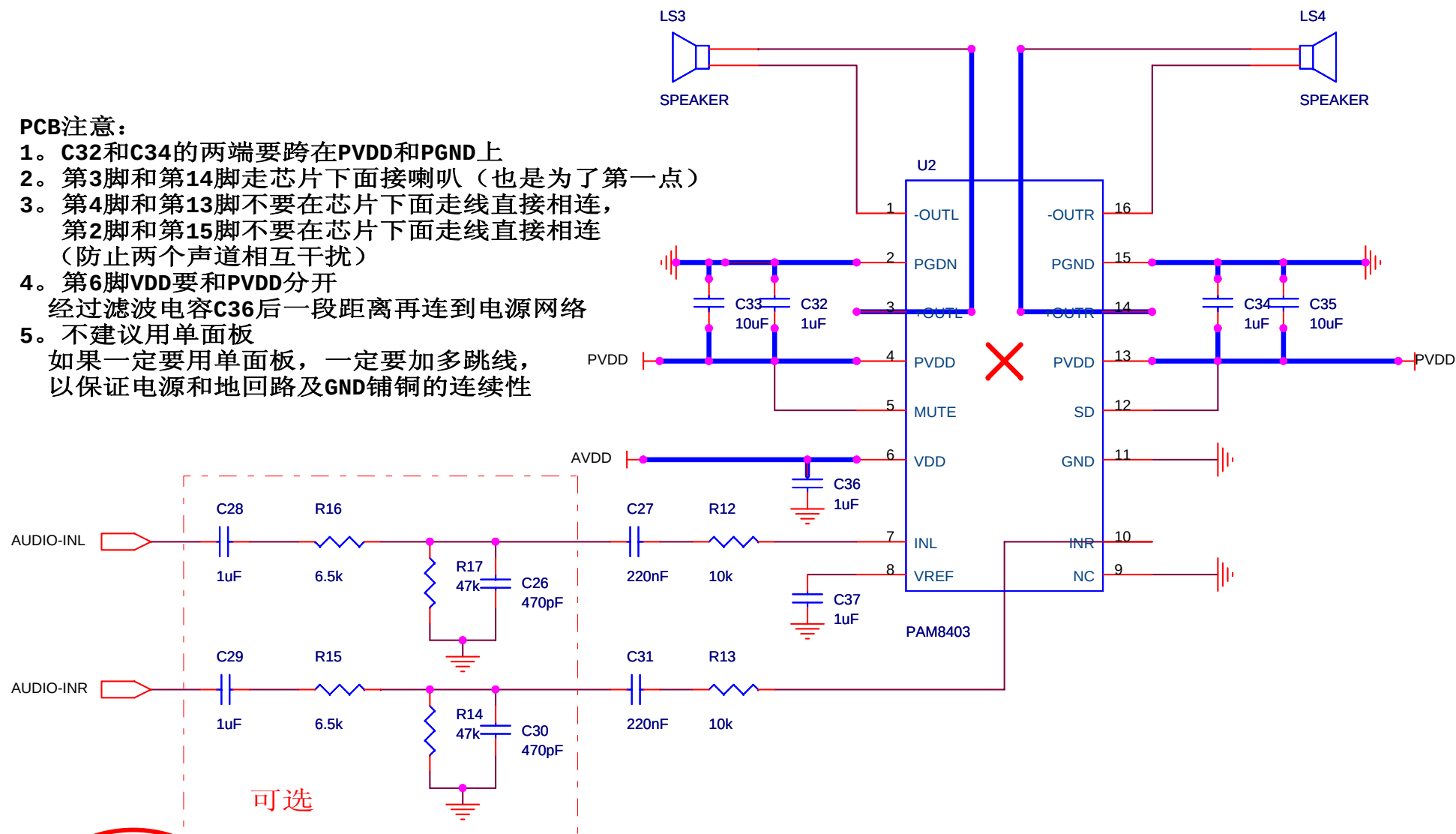


PCB注意:

1. C32和C34的两端要跨在PVDD和PGND上
2. 第3脚和第14脚走芯片下面接喇叭（也是为了第一点）
3. 第4脚和第13脚不要在芯片下面走线直接相连，第2脚和第15脚不要在芯片下面走线直接相连（防止两个声道相互干扰）
4. 第6脚VDD要和PVDD分开
经过滤波电容C36后一段距离再连到电源网络
5. 不建议用单面板
如果一定要用单面板，一定要加多跳线，以保证电源和地回路及GND铺铜的连续性



深圳龙创威电子有限公

2006.02.17

PAM原厂指定代理商

联系：13652437521 柯 ' R

Title		
PAM8403 applicaiton schematic		
Size A	Document Number PAM-SZ-004	Rev V1.3
Date:	Wednesday, November 18, 2009	Sheet 1 of 1